

慕课回顾和扩展



运算器和控制器





北京大学·慕课
计算机组成
制作人：陆俊林





(1) 加法器





4-bit RCA的门电路实现

    

4-bit RCA的关键路径（延迟最长的路径）

  

总延迟时间
 $(T+T) \times n + T$
 $= (2n+1)T$

  

总延迟时间
 $(T+T) \times 4 + T$
 $= 9T$

进位输出信号的分析




$$\begin{aligned}C_{i+1} &= (A_i \cdot B_i) + (A_i \cdot C_i) + (B_i \cdot C_i) \\&= (A_i \cdot B_i) + (A_i + B_i) \cdot C_i\end{aligned}$$


设：

- 生成 (Generate) 信号： $G_i = A_i \cdot B_i$
- 传播 (Propagate) 信号： $P_i = A_i + B_i$

则： $C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i$

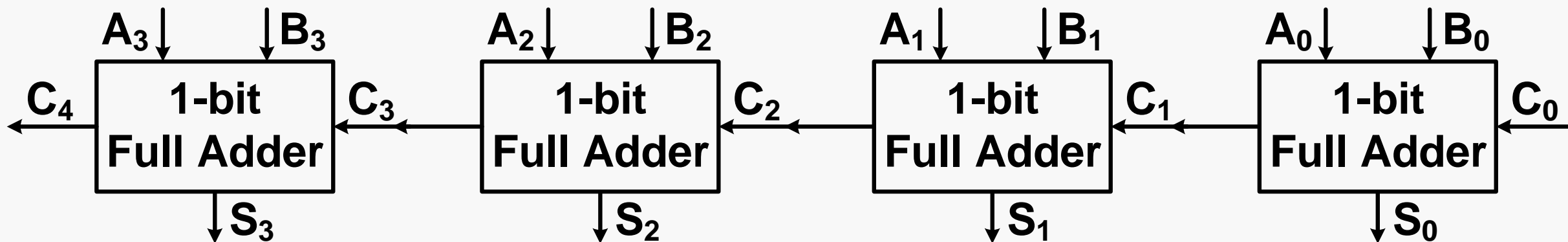

如何提前计算“进位输出信号”

 

$$\textcircled{C} C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$\textcircled{C} C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1$$

$$= G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0)$$

$$= \mathbf{G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}$$

$$\textcircled{C} C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2$$

$$= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= \mathbf{G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}$$


$$\textcircled{C} C_4 = G_3 + P_3 \cdot C_3$$

$$= G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= \mathbf{G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}$$

$$\mathbf{C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i}$$

提前计算 C_4 的电路实现

 


$C_4 =$

$$\begin{aligned} C_4 = & G_3 \\ & + P_3 \cdot G_2 \\ & + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 \\ & + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 \\ & + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0 \end{aligned}$$


优点：计算 C_{i+1} 的延迟时间固定为三级门延迟，与加法器的位数无关

缺点：如果进一步拓宽加法器的位数，则电路变得非常复杂

超前进位加法器 (Carry-Lookahead Adder , CLA)

 

最后一级全加器
还需要1级门延迟

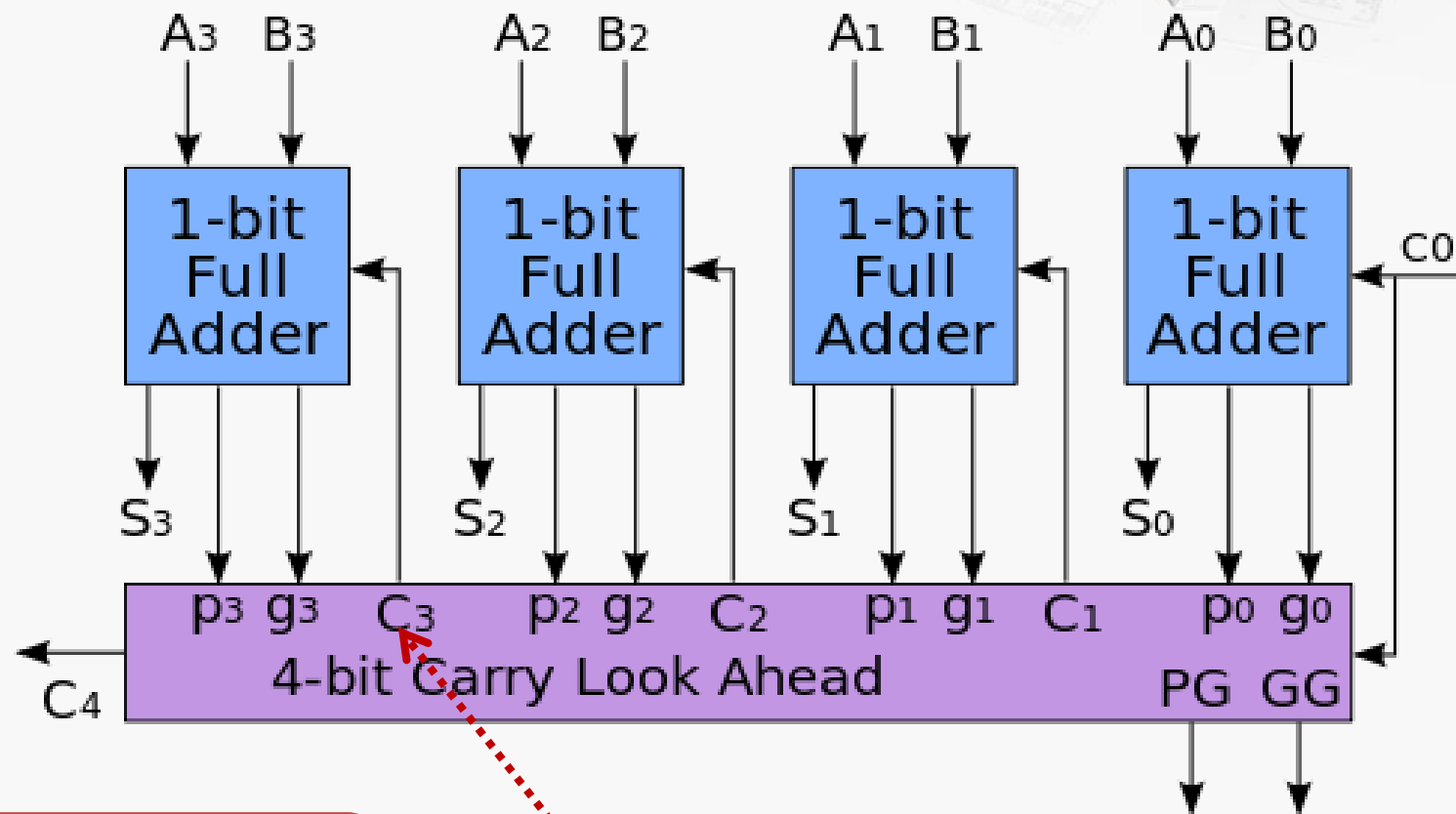

总延迟时间
为4级门延迟

计算 C_3 需要3级门延迟

参考值：4-bit行波进
位加法器的总延迟时
间为9级门延迟

32-bit加法器的实现

- ❶ 如果采用行波进位
 - 总延迟时间为65级门延迟
- ❷ 如果采用完全的超前进位
 - 理想的总延迟时间为4级门延迟
 - 实际上电路过于复杂，难以实现
- ❸ 通常的实现方法
 - 采用多个小规模超前进位加法器拼接而成
 - 例如，用4个8-bit的超前进位加法器连接成32-bit加法器

	延迟时间	时钟频率
32-bit RCA	1.3ns	769MHz
单个CLA	0.08ns	/
4级CLA	0.26ns	3.84GHz

注：参照28nm制造工艺，门延迟设为0.02ns


$$C_{31} = G_{30} + P_{30} \cdot G_{29} + P_{30} \cdot P_{29} \cdot G_{28} + \dots$$
$$+ P_{30} \cdot P_{29} \cdot P_{28} \cdot \dots \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

需要32输入的与门和或门？！


(2) 乘法器和除法器



N位乘法器的实现结构

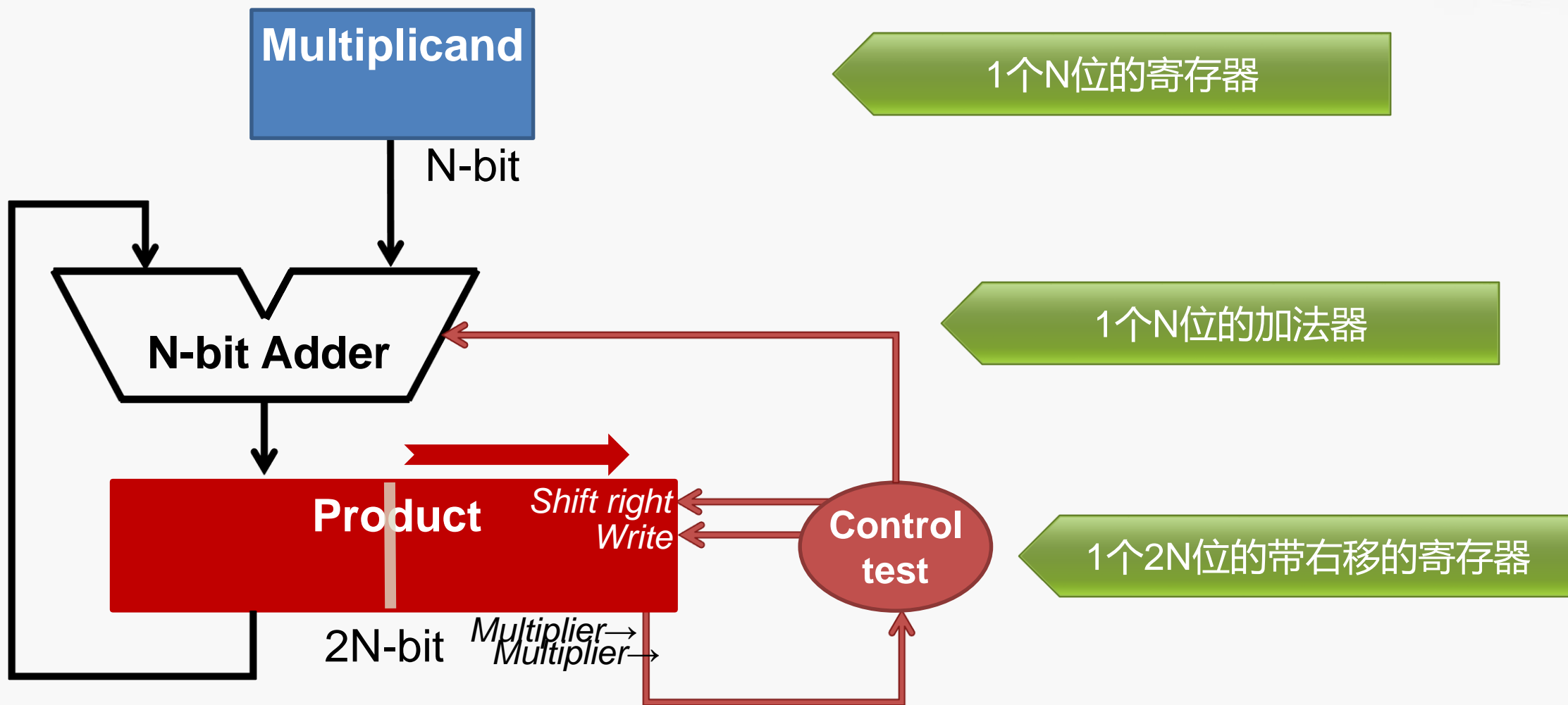

除法器的实现（第二版）

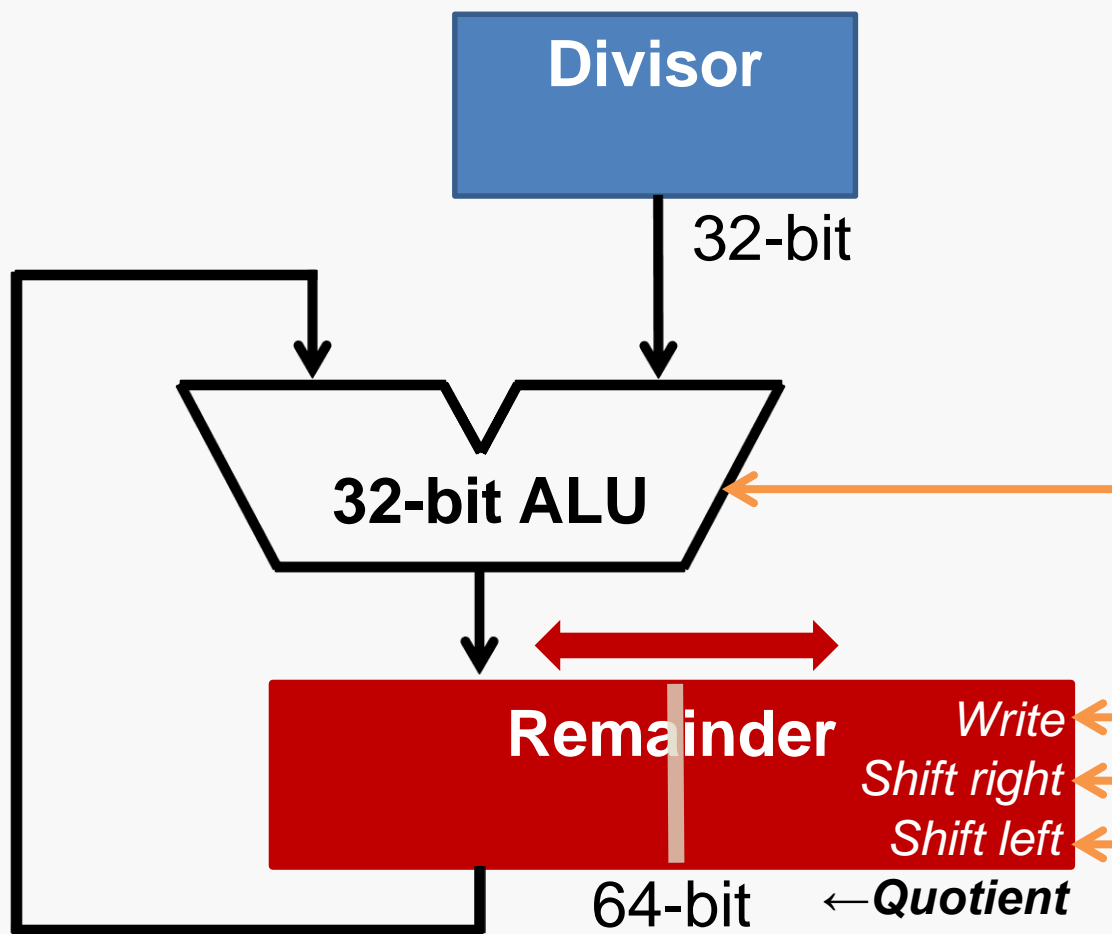

优化方案


1. 除数寄存器缩小为32-bit，无需支持移位
2. 取消商寄存器
3. 64-bit ALU缩小为32-bit
4. 余数寄存器只有高32-bit参与加减法运算
5. 余数寄存器需支持左移和右移
6. 商从右端逐位移入余数寄存器
7. 运算结束时，商占据余数寄存器的低32-bit

原先的结构：


- 一个64-bit的“余数”寄存器
- 一个64-bit的“除数”寄存器，带右移功能
- 一个32-bit的“商”寄存器，带左移功能
- 一个64-bit的ALU，支持加法和减法运算

Control test

乘法器和除法器的合并

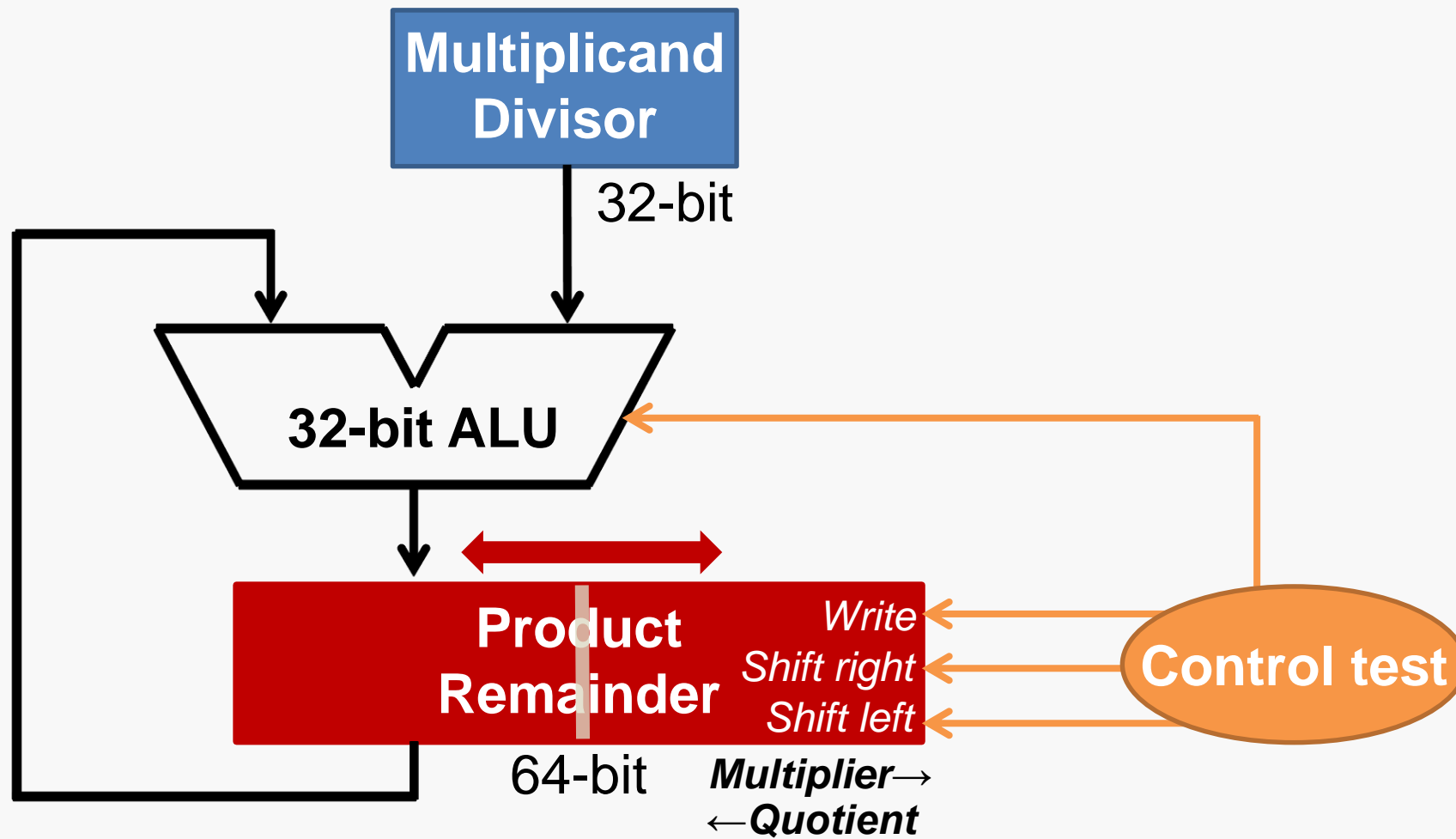


32-bit 乘法器的优化3：硬件的“循环展开”

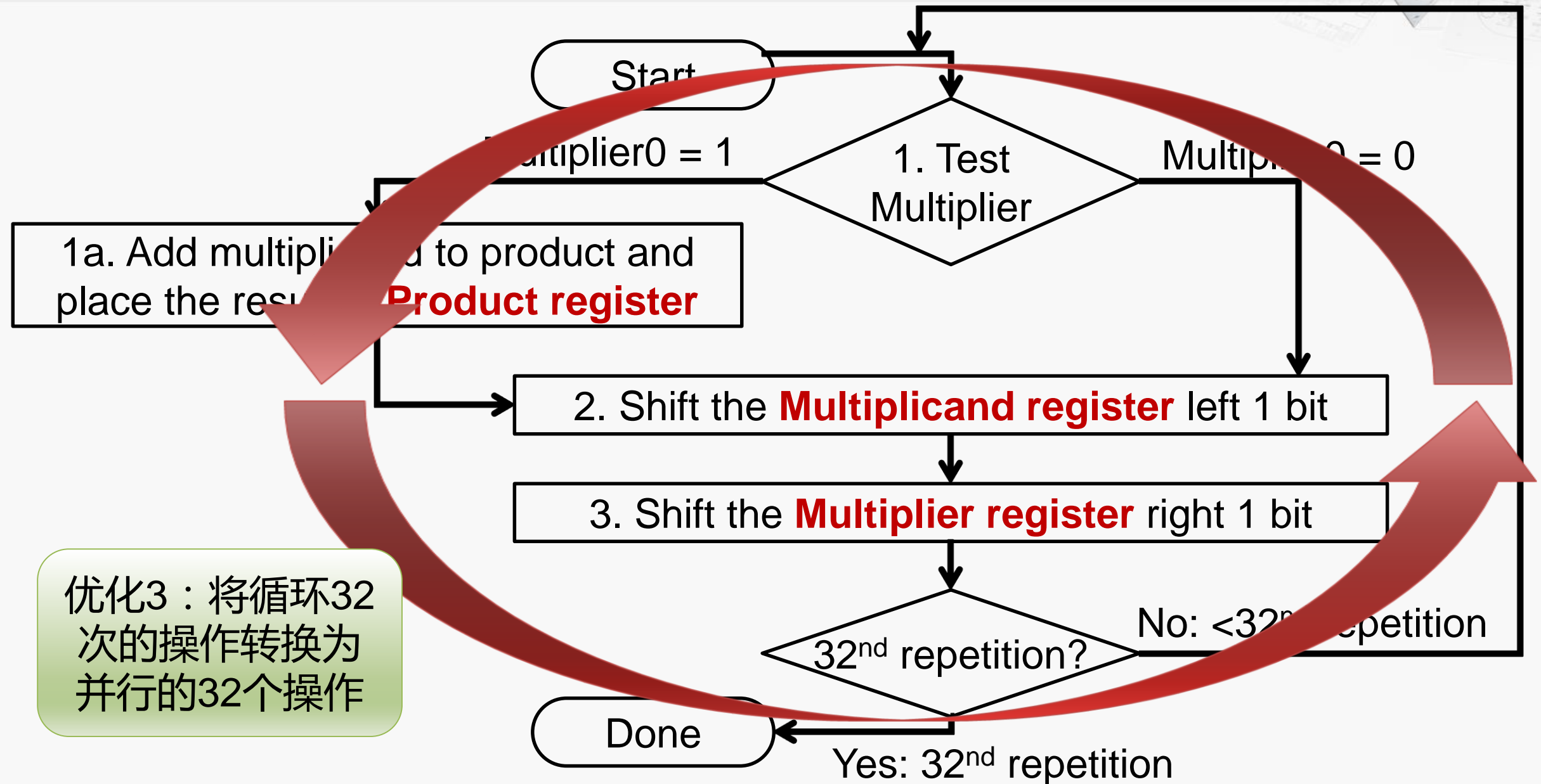

32-bit 乘法器的实现（第三版）

教材上的图有问题吗???

 

乘法的进一步优化



▶ 乘数：0 1 1 1 1 1 1 0

◦ 会产生6个部分积

▶ 乘数：1 0 0 0 0 0 -1 0

◦ 会产生2个部分积

(3) 乘法和除法指令



带符号数的乘法和除法



简单有效的方法

- 先将负数转换成正数进行运算
- 如果两个源操作数的符号不一致，则将运算结果取相反数

除法的余数

- 规则：余数的符号与被除数保持一致
- 示例：

$$7 \div 2 = 3, \text{ 余数为 } +1;$$

$$-7 \div 2 = -3, \text{ 余数为 } -1;$$


$$7 \div (-2) = -3, \text{ 余数为 } +1$$

$$-7 \div 2 = -4, \text{ 余数为 } +1?$$

- 注意，应保持该等式成立： $-(x \div y) = (-x) \div y$



MIPS的乘法指令

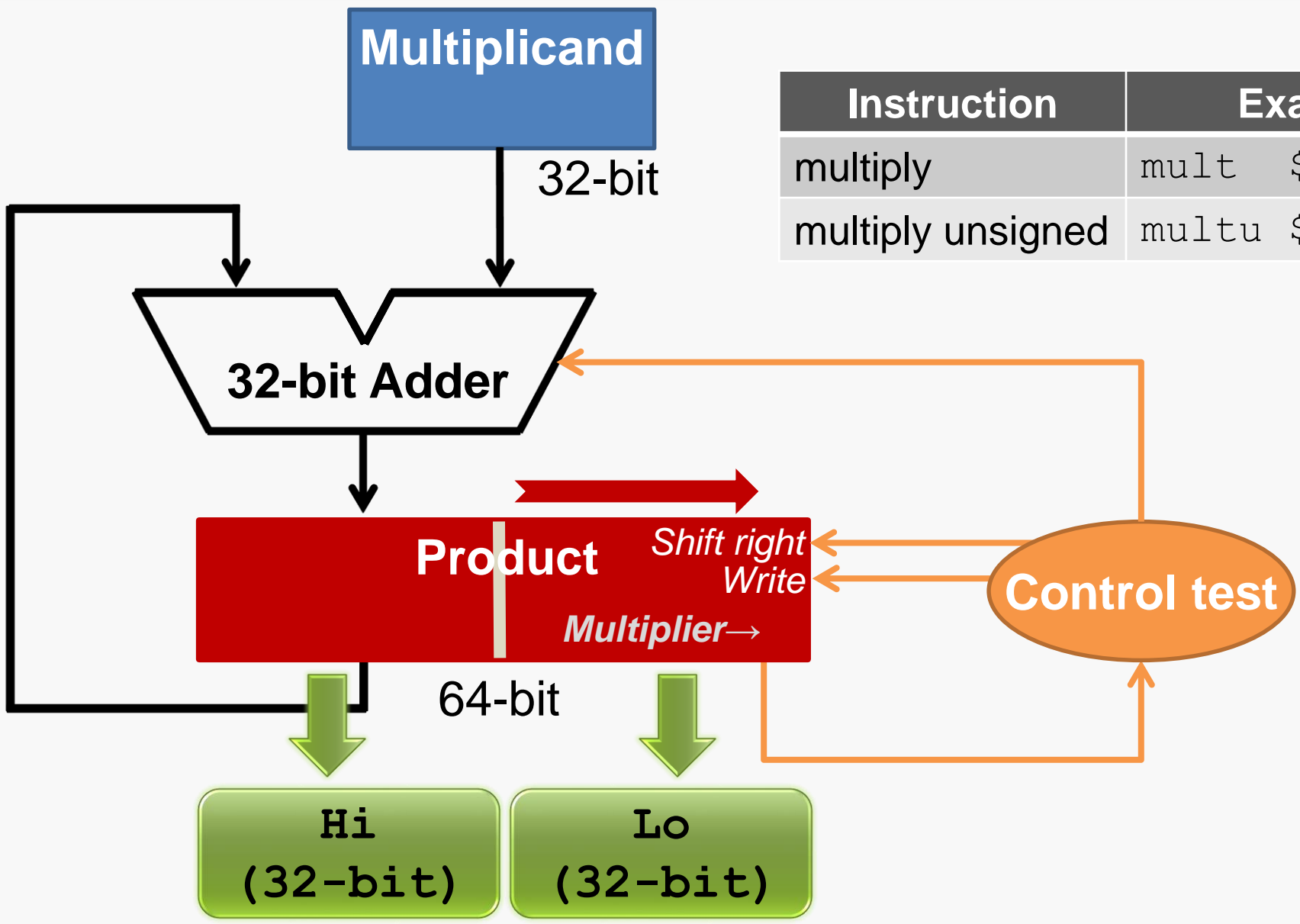

Instruction	Example	Meaning
multiply	<code>mult \$s2, \$s3</code>	Hi, Lo = \$s2 × \$s3
multiply unsigned	<code>multu \$s2, \$s3</code>	Hi, Lo = \$s2 × \$s3



MIPS乘除法的专用寄存器：Hi，Lo

乘法

- Hi/Lo联合用于保存64-bit乘积

除法

- Lo保存商（32-bit）
- Hi保存余数（32-bit）


如何读取Hi/Lo寄存器

Instruction	Example	Meaning
move from Hi	<code>mfhi \$s1</code>	$\$s1 = Hi$
move from Lo	<code>mflo \$s1</code>	$\$s1 = Lo$

MIPS的32个通用寄存器

编号	名称	编号	名称
0	\$zero	24-25	\$t8-\$t9
1	\$at	26-27	\$k0-\$k1
2-3	\$v0-\$v1	28	\$gp
4-7	\$a0-a3	29	\$sp
8-15	\$t0-\$t7	30	\$fp
16-23	\$s0-\$s7	31	\$ra

MIPS的除法指令

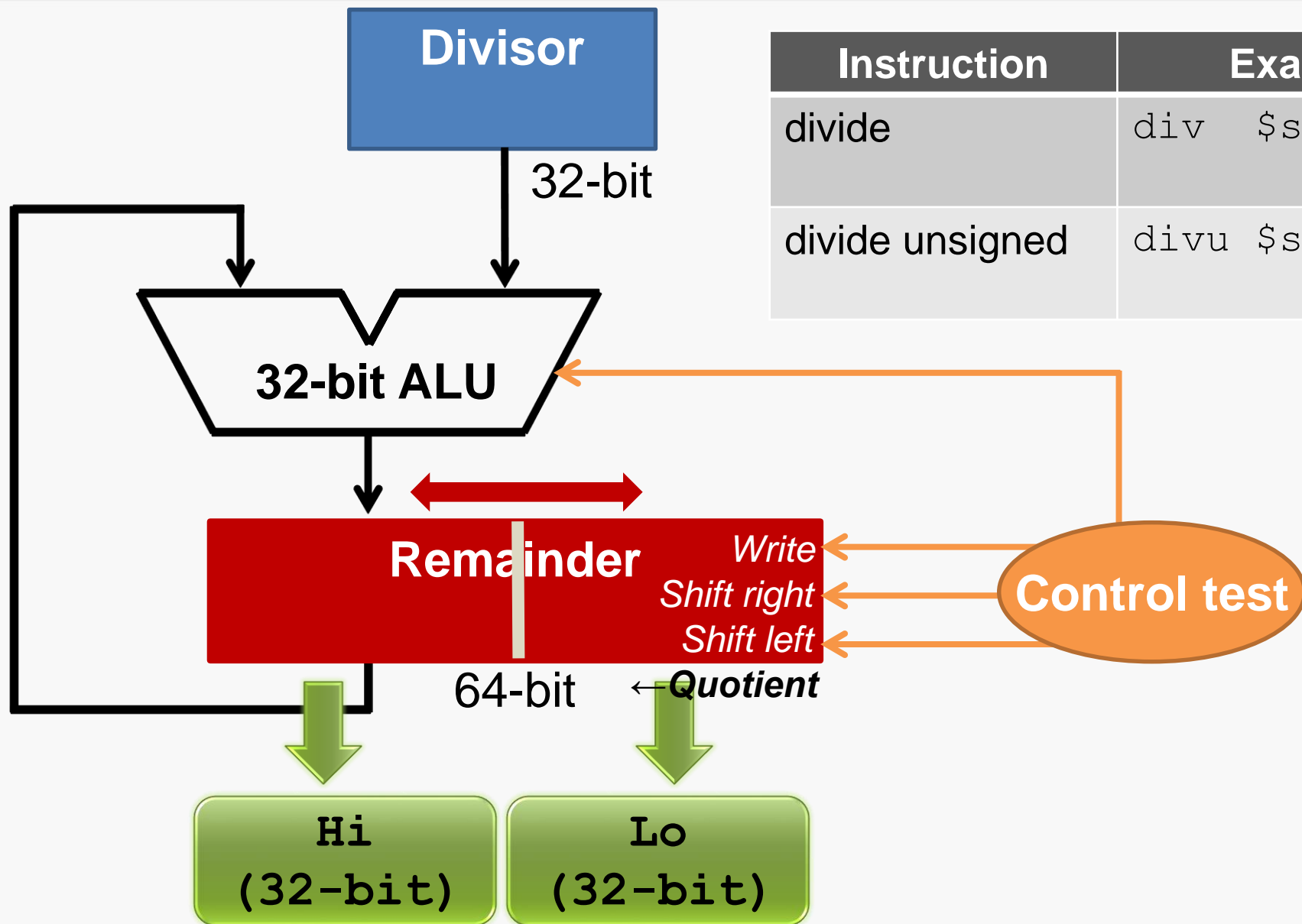

Instruction	Example	Meaning
divide	<code>div \$s2, \$s3</code>	Lo=\$s2/\$s3 Hi=\$s2 mod \$s3
divide unsigned	<code>divu \$s2, \$s3</code>	Lo=\$s2/\$s3 Hi=\$s2 mod \$s3

x86的乘法指令

MUL指令（无符号乘法）

🎯 格式：MUL SRC

🎯 操作：

- 8位：AX ← AL × SRC
- 16位：DX:AX ← AX × SRC
- 32位：EDX:EAX ← EAX × SRC
- 32位：RDX:RAX ← RAX × SRC

IMUL指令（带符号乘法）

- 格式和操作：同MUL指令
- 说明：操作数和乘积均为带符号数

示例

```
MOV    AL, 6
```

```
MOV    BL, 8
```

```
MUL    BL
```

; 执行后，AL = AL × BL


```
MOV    AX, 1000H
```

```
MOV    BX, 3000H
```

```
MUL    WORD PTR[BX]
```

; 执行后，DX:AX = AX × [BX]

x86的乘法指令（32位）

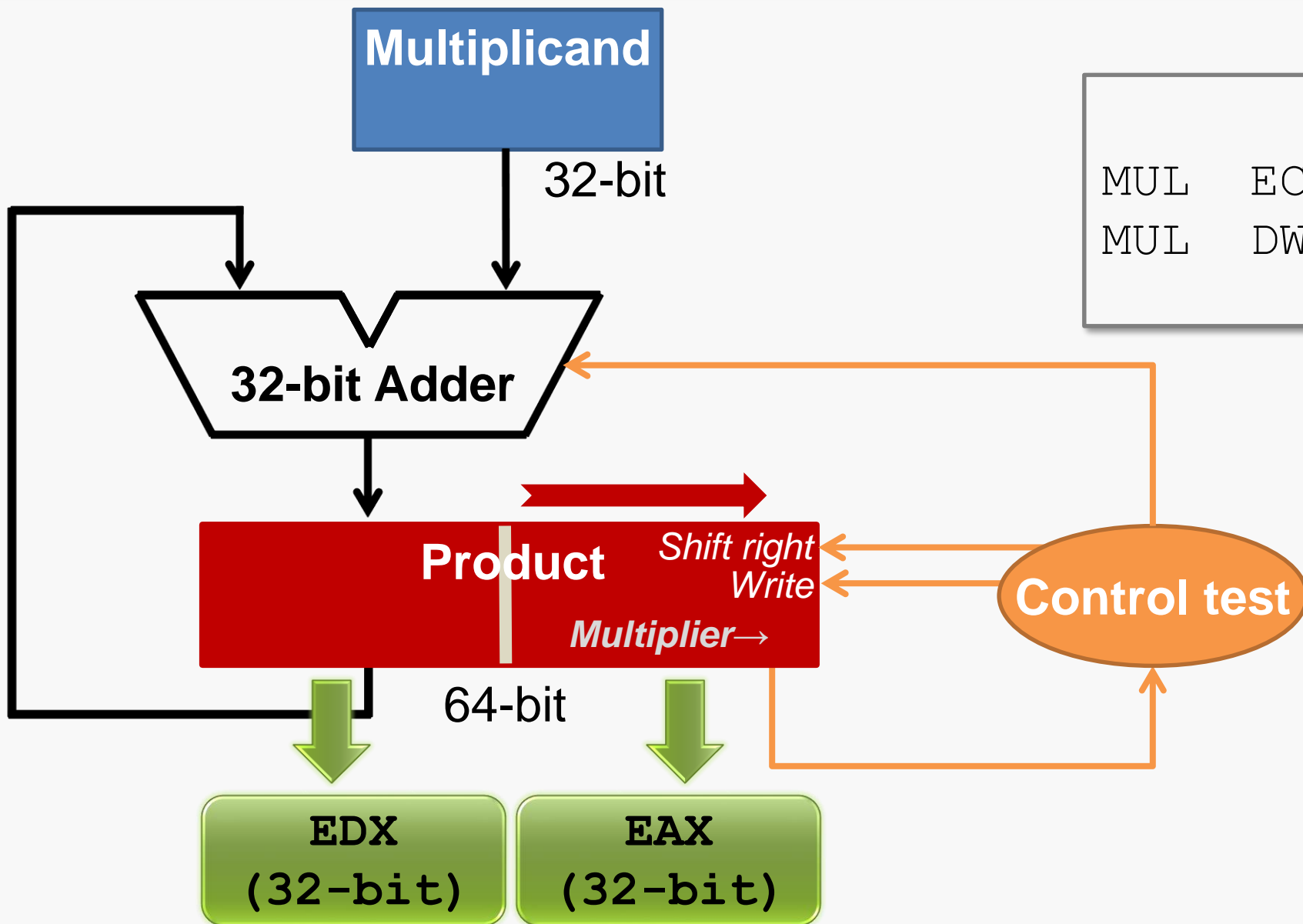

示例

```
MUL    ECX
MUL    DWORD PTR [ESI]
```

x86的除法指令

DIV指令（无符号除法）

🕒 格式：DIV SRC

🕒 操作：

- 8位：AL←AL/SRC的商；AH←余数
- 16位：AX←(DX:AX)/SRC的商；DX←余数
- 32位：EAX←(EDX:EAX)/SRC的商；EDX←余数
- 64位：RAX←(RDX:RAX)/SRC的商；RDX←余数


```
MOV    DX, 1234H
MOV    AX, 5678H
MOV    BX, 0108H
DIV    BX
```

示例

IDIV指令（带符号除法）

- 格式和操作：同DIV指令
- 说明：被除数、除数、商、余数均为带符号数；余数符号与被除数相同

x86的除法指令（32位）

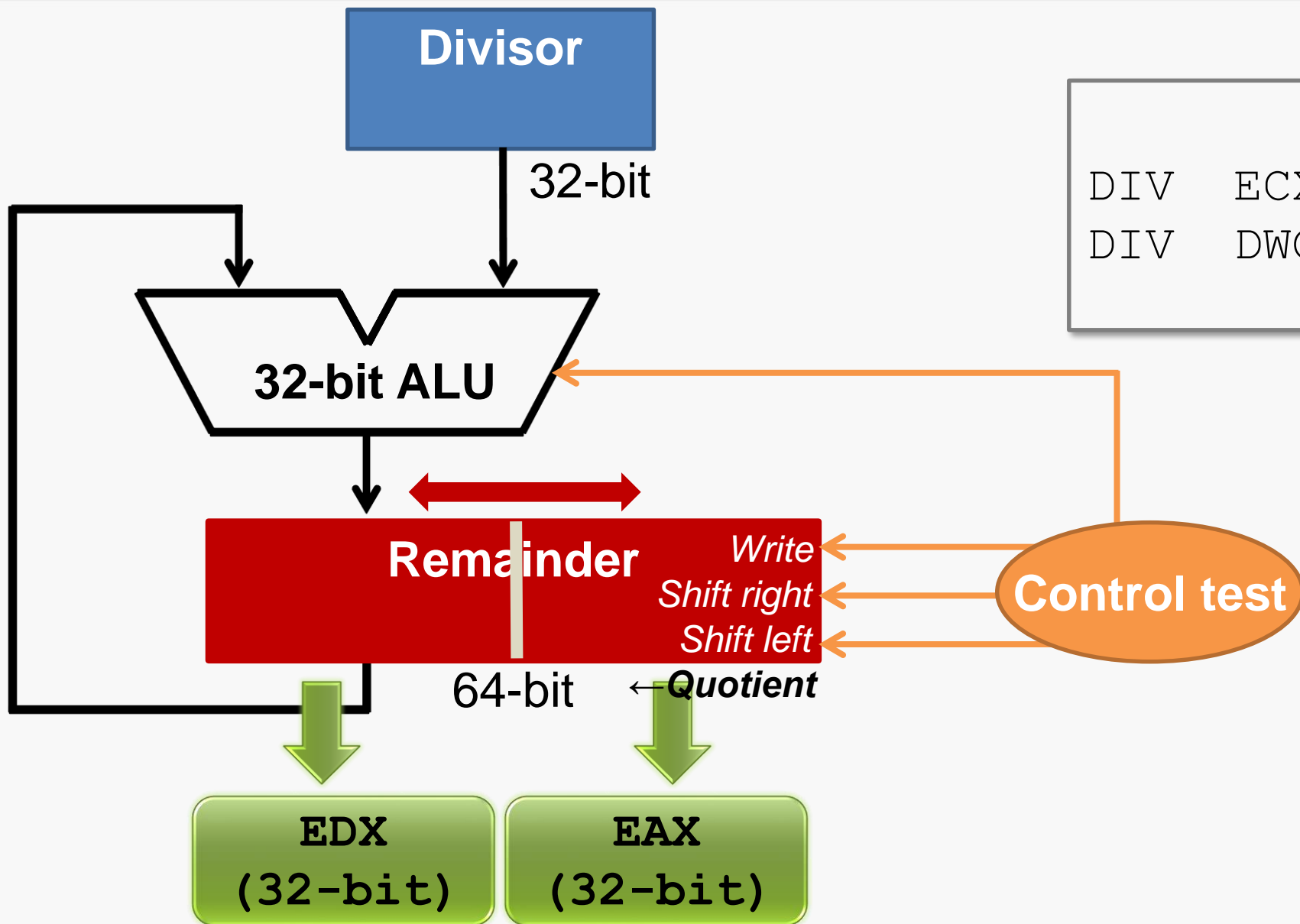

示例

```
DIV    ECX
DIV    DWORD PTR [ESI]
```

符号扩展类指令说明



CBW指令（字节扩展为字）



- ❏ 格式：CBW
- ❏ 操作：将AL的符号位扩展到AH
 - 即：把AL的最高位送到AH的所有位

CWD指令（字扩展为双字）

- ❏ 格式：CWD
- ❏ 操作：将AX的符号位扩展到DX
 - 即：把AX的最高位送到DX的所有位

符号扩展类指令示例
 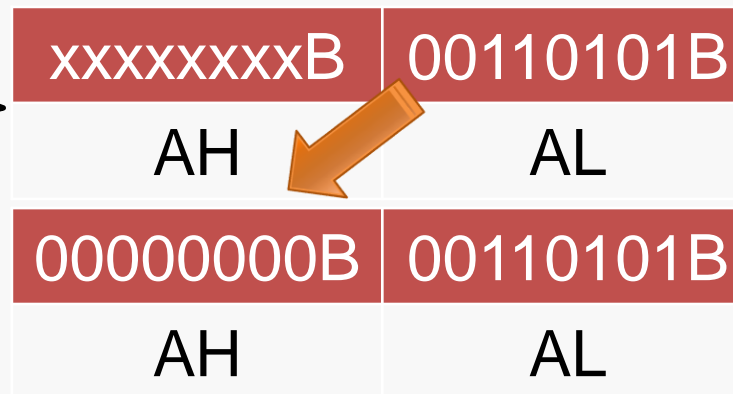
```
MOV  AL, 35H  
CBW  
ADD  AX, 1234H
```



```
MOV  AX, 977AH  
CWD  
IDIV 5678H
```

注：IA-32新增的相关指令
CWDE指令：将AX符号扩展到EAX
CDQ指令：将EAX符号扩展到EDX:EAX

(4) 控制器




处理器的设计步骤



- ① 分析指令，得出对数据通路的需求 ✓
- ② 为数据通路选择合适的组件 ✓
- ③ 连接组件建立数据通路 ✓
- ④ 分析每条指令的实现，以确定控制信号 ✓
- ⑤ 集成控制信号，形成完整的控制逻辑 ✓

现有指令所需的控制信号

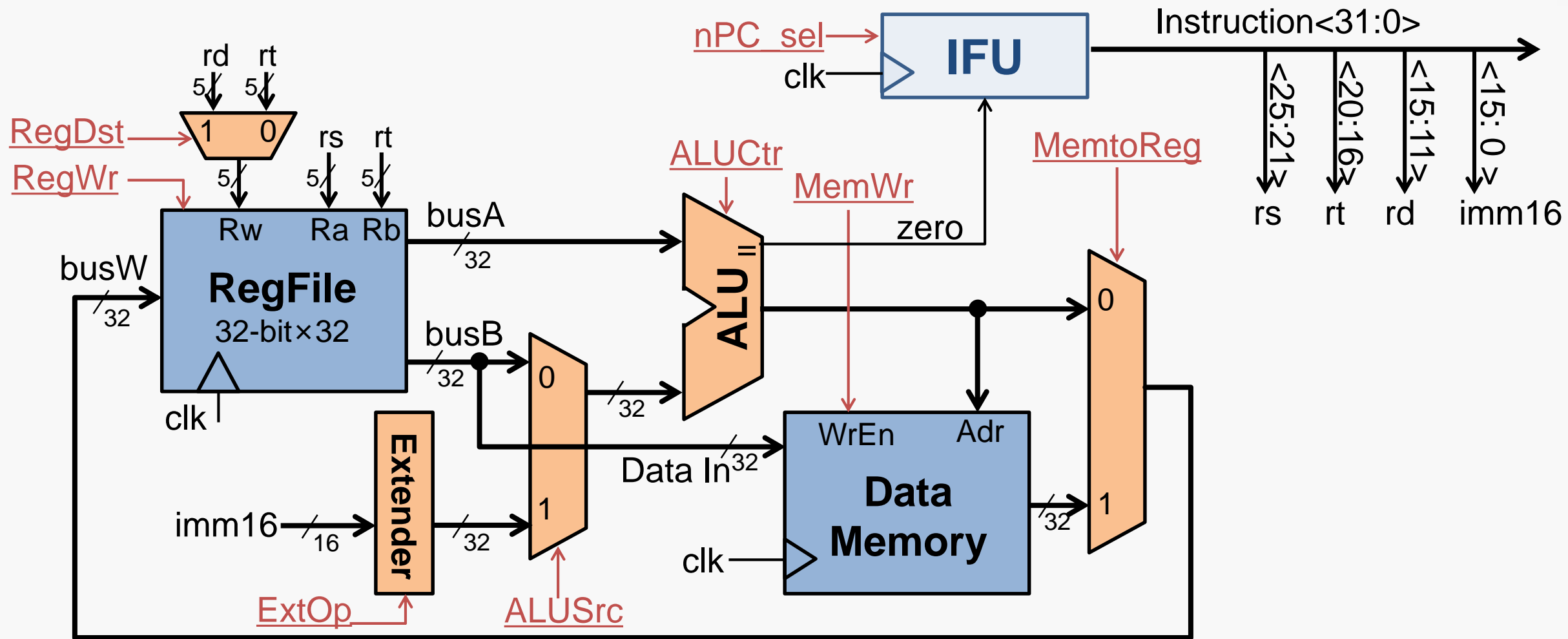

控制信号的逻辑表达式

func opcode (op)	100000	100010	/			
	000000	000000	001101	100011	101011	000100
	add	sub	ori	lw	sw	beq
RegDst	1	1	0	0	x	x
ALUSrc	0	0	1	1	1	0
MemtoReg	0	0	0	1	x	x
RegWr	1	1	1	1	0	0
MemWr	0	0	0	0	1	0
nPC_sel	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	x	0	1	1	x
ALUctr<1:0>	00 (ADD)	01 (SUB)	10 (OR)	00 (ADD)	00 (ADD)	01 (SUB)

慕课回顾



运算器和控制器

北京大学·慕课
计算机组成
制作人：陆俊林

